

Sistemas Processadores e Periféricos

Aula 5 - Revisão

Prof. Frank Sill Torres
DELT – Escola de Engenharia
UFMG

Adaptado a partir dos Slides de Organização de Computadores 2006/02 do professor Leandro Galvão DCC/UFAM - galvao@dcc.ufam.edu.br e do Prof. Ricardo de Oliveira Duarte (DELT/UFMG)

Ponto fixo

:: Extensão de sinal :: Exemplo

-4_{dec} (16 bits) para 32 bits:



1111 1111 1111 1111

1111 1111 1111 1100 bin

1111 1111 1111 1100 bin

Operações com ponto fixo :: Overflow

❖ Solução MIPS:

◆ Causam exceções no overflow:


- Adição (**add**)
- Adição imediata (**addi**)
- Subtração (**sub**)

◆ Não causam exceções no overflow:

- Adição sem sinal (**addu**)
- Adição imediata sem sinal (**addiu**)
- Subtração sem sinal (**subu**)

Operações com ponto fixo :: Multiplicação

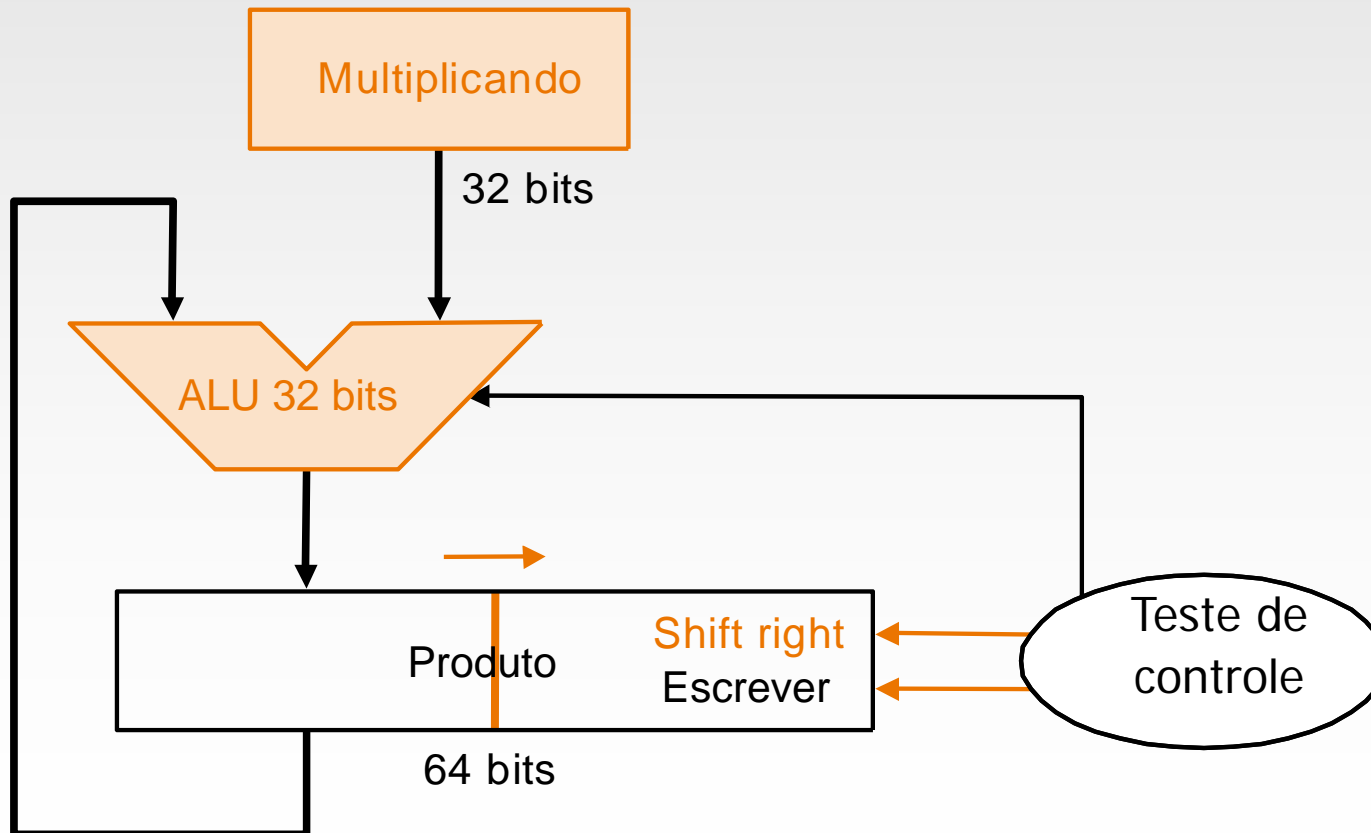- ❖ O multiplicador inicia na metade direita do produto



Operações com ponto fixo :: Multiplicação no MIPS

- ❖ Produto (64 bits) é colocado em um par de registradores de 32 bits:
 - ◆ **Hi** – armazena a parte **mais** significativa
 - ◆ **Lo** – armazena a parte **menos** significativa

- ❖ Não gera exceção de overflow



Ponto flutuante (Padrão IEEE 754)

- ❖ Um número real pode ser representado no seguinte formato:

$$(-1)^s \times m \times B^e$$

- ♦ s – sinal
- ♦ m – significando (mantissa)
- ♦ B – base
- ♦ e – expoente

Ponto flutuante × Ponto fixo

  

Sistemas Processadores e Periféricos


Aula 6 - Via de Dados e Controle (cap. 5)

Prof. Frank Sill Torres
DELT – Escola de Engenharia
UFMG

Adaptado a partir dos Slides de Organização de Computadores 2006/02 do professor

Leandro Galvão DCC/UFAM - galvao@dcc.ufam.edu.br

Cinco Componentes Clássicos

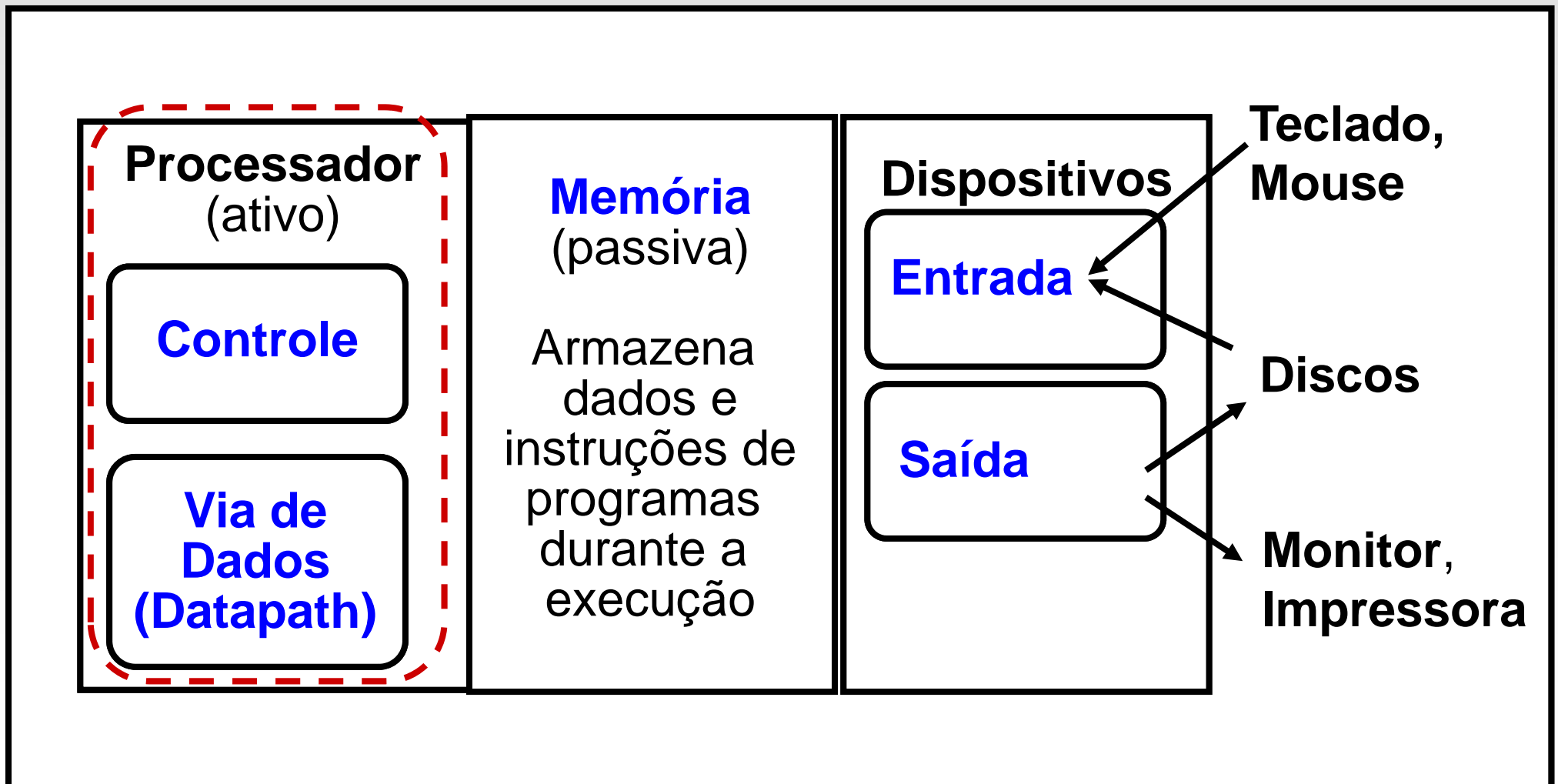


Componentes do Processador

- Via de Dados (datapath)
 - Parte do processador que contem o hardware necessário para execução de todos as operações requeridas pelo computador
- Controle
 - Parte do processador que comanda as ações da via de dados

Implementação de Instruções no Processador

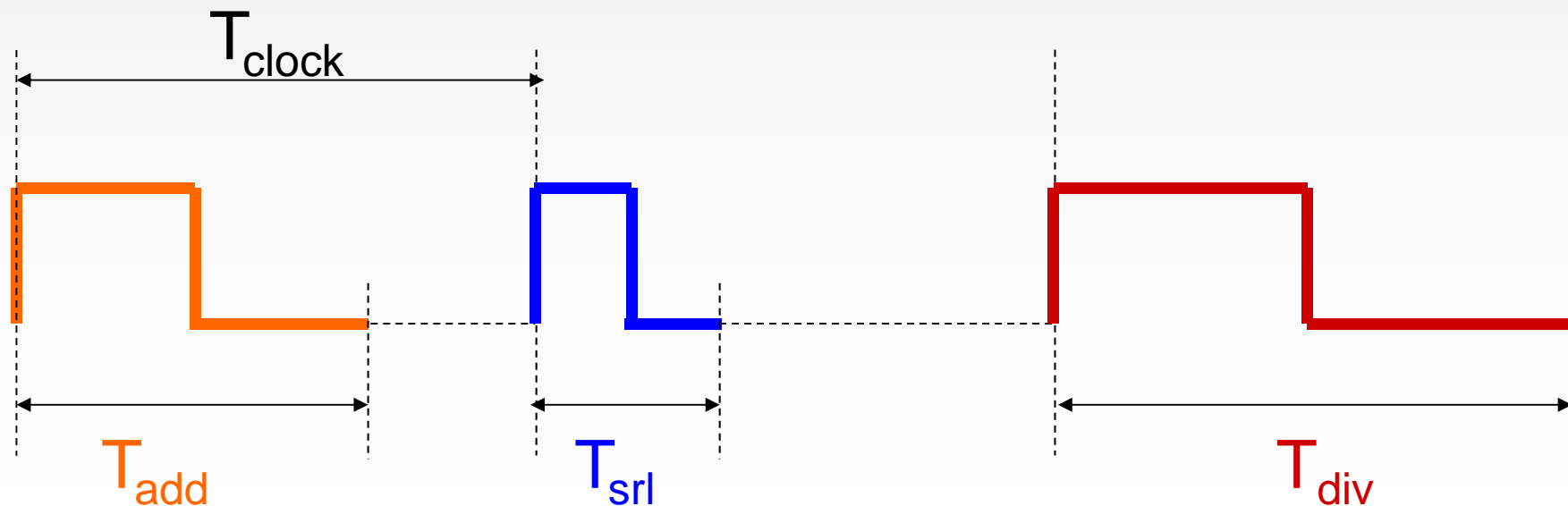
- Arquitetura tipo Ciclo Único
 - Cada instrução é executada em um 1 ciclo de clock
 - Ciclo de clock deve ser longo o suficiente para executar a instrução mais longa
 - Desvantagem: **velocidade global limitada à velocidade da instrução mais lenta**



Implementação de Instruções no Processador


- Arquitetura tipo Multi-ciclo

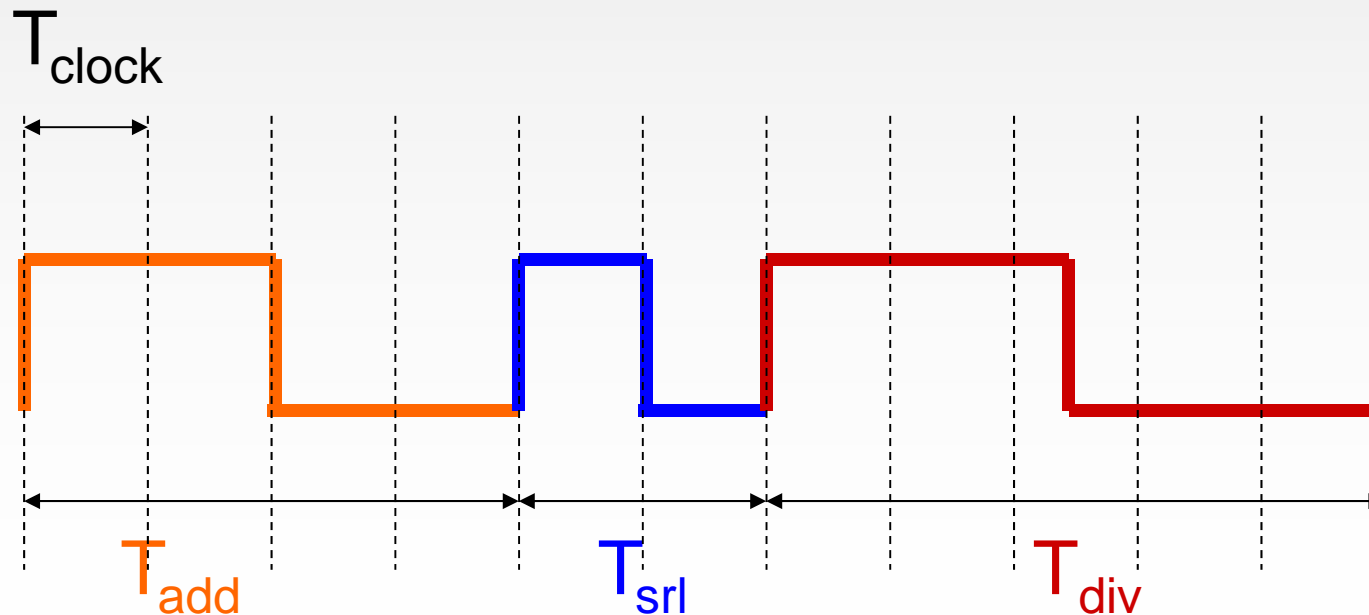- Quebra o ciclo de execução em vários passos
- Executa cada passo em um ciclo de clock
- Vantagem: cada instrução usa apenas o número de ciclos que ela necessita



Implementação de Instruções no Processador

 - Arquitetura tipo Pipelined (linha de montagem)
 - Cada instrução é executada em múltiplos ciclos
 - Executa uma etapa de cada instrução em cada ciclo
 - Processa múltiplas instruções em paralelo



Ciclo único


Construindo a via de dados

- Para facilitar o entendimento da construção do caminho de dados, vamos seguir a abordagem de ciclo único
- Depois, mostraremos as modificações necessárias para tornar um projeto de ciclo único em um projeto multi-ciclo

Implementação de ciclo único

- Para executar qualquer instrução, precisamos buscá-la na memória
- O registrador **Program Counter (PC)** é utilizado para ler a instrução da memória e armazená-la no **Registrador de Instrução (IR)**
- Um somador **incrementa PC em 4** (uma word) e coloca o resultado de volta em PC

Implementação de ciclo único

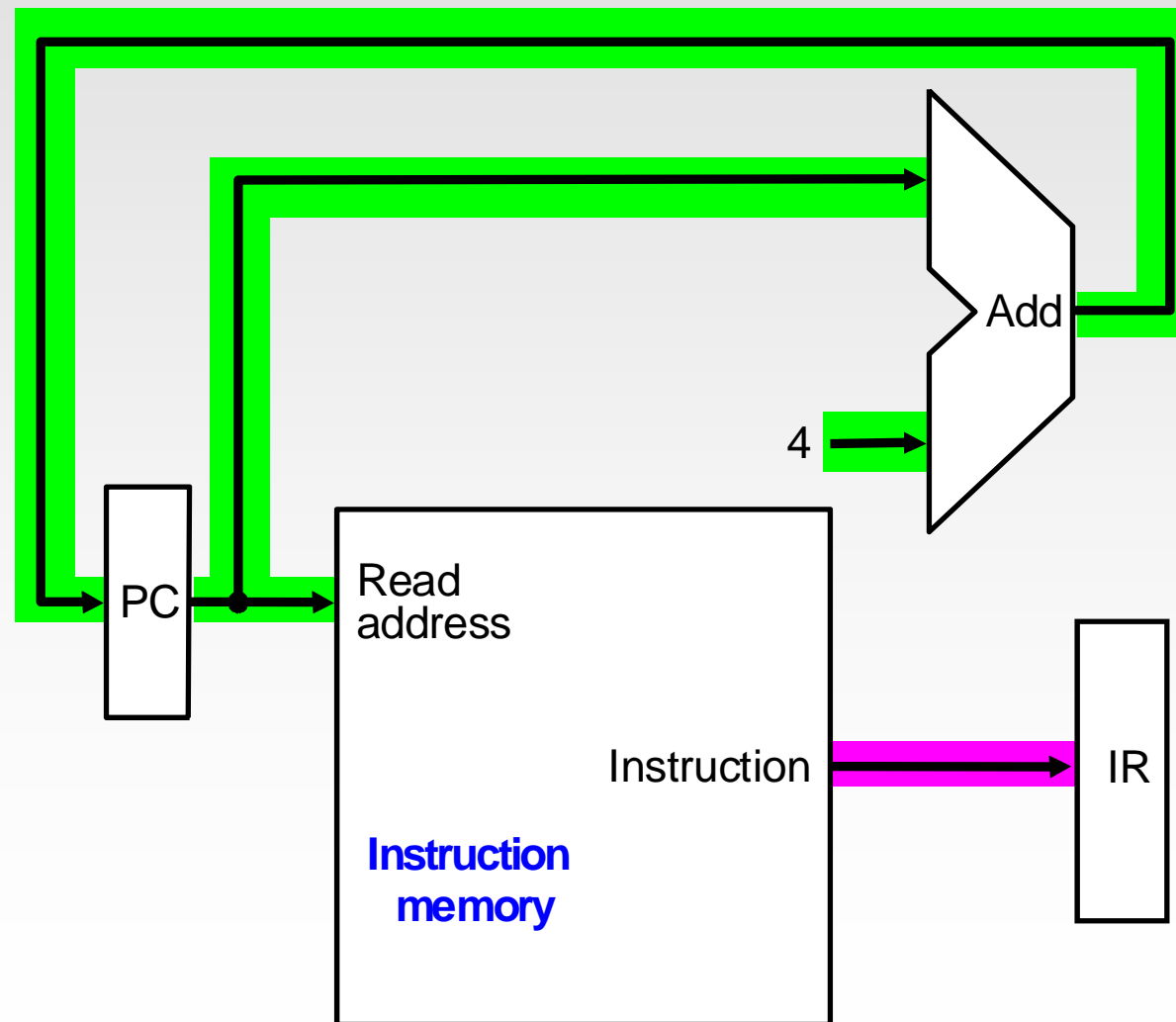


Implementação de ciclo único

:: Tipo R


- Instruções do tipo R:
 - Leem dois registradores (**Rs**, **Rt**)
 - Escrevem em um registrador (**Rd**)
- Ponto de vista do Banco de Registradores:
 - Leitura:
 - **Números** (endereços) dos registradores a serem lidos
 - **Saída de dados** para os conteúdos lidos
 - Escrita
 - **Número** (endereço) do registrador a ser escrito
 - **Entrada de dados** a serem escritos

Implementação de ciclo único :: Tipo R

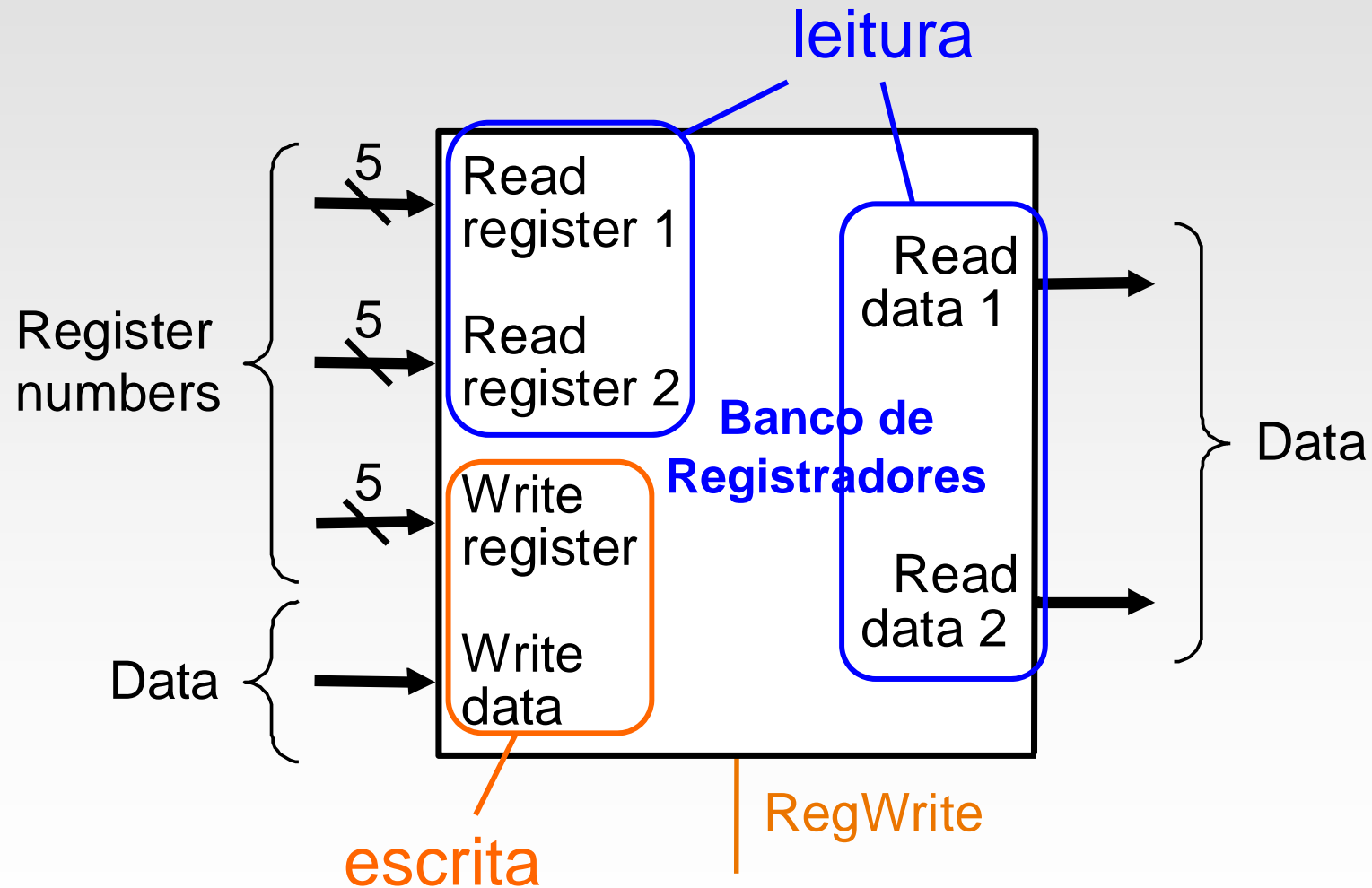

Implementação de ciclo único

:: Tipo R

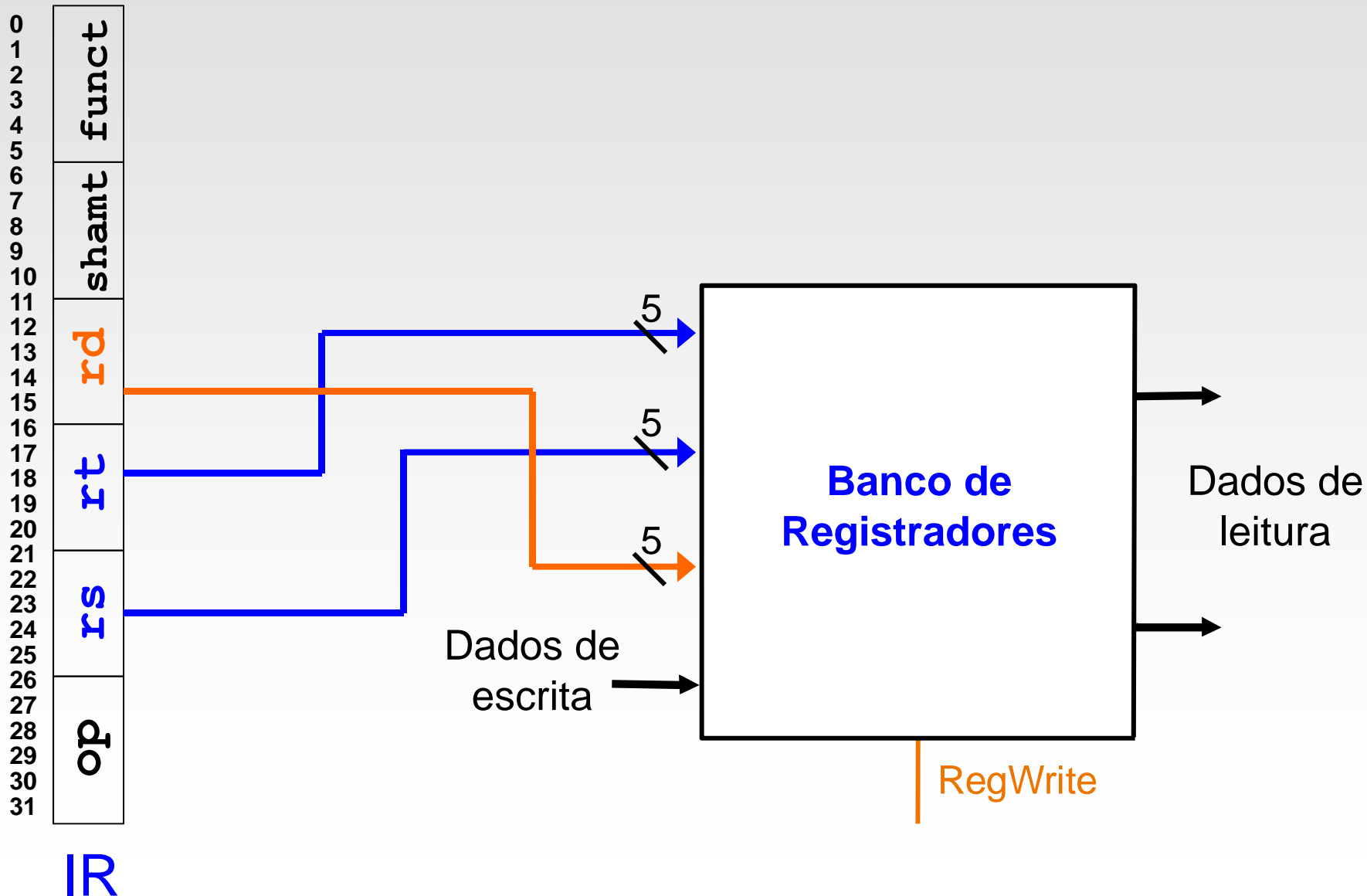

Implementação de ciclo único

:: Load / Store

- Calculam um endereço de memória somando:
 - O registrador base (**Rs**) de 32 bits
 - Campo de offset de 16 bits
- Precisamos de uma unidade para **estender o sinal** do campo de offset para um valor de 32 bits


Implementação de ciclo único

:: Load / Store

- Manipulam memória de dados:
 - Instruções **Store** escrevem dados
 - Instruções **Load** leem dados
- Precisamos de uma memória de dados com:
 - Sinal de controle para **escrita**
 - Sinal de controle para **leitura**
 - **Entrada de endereço** para leitura/escrita
 - **Entrada de dados** para escrita
 - **Saída de dados** de leitura

Implementação de ciclo único

:: Load / Store

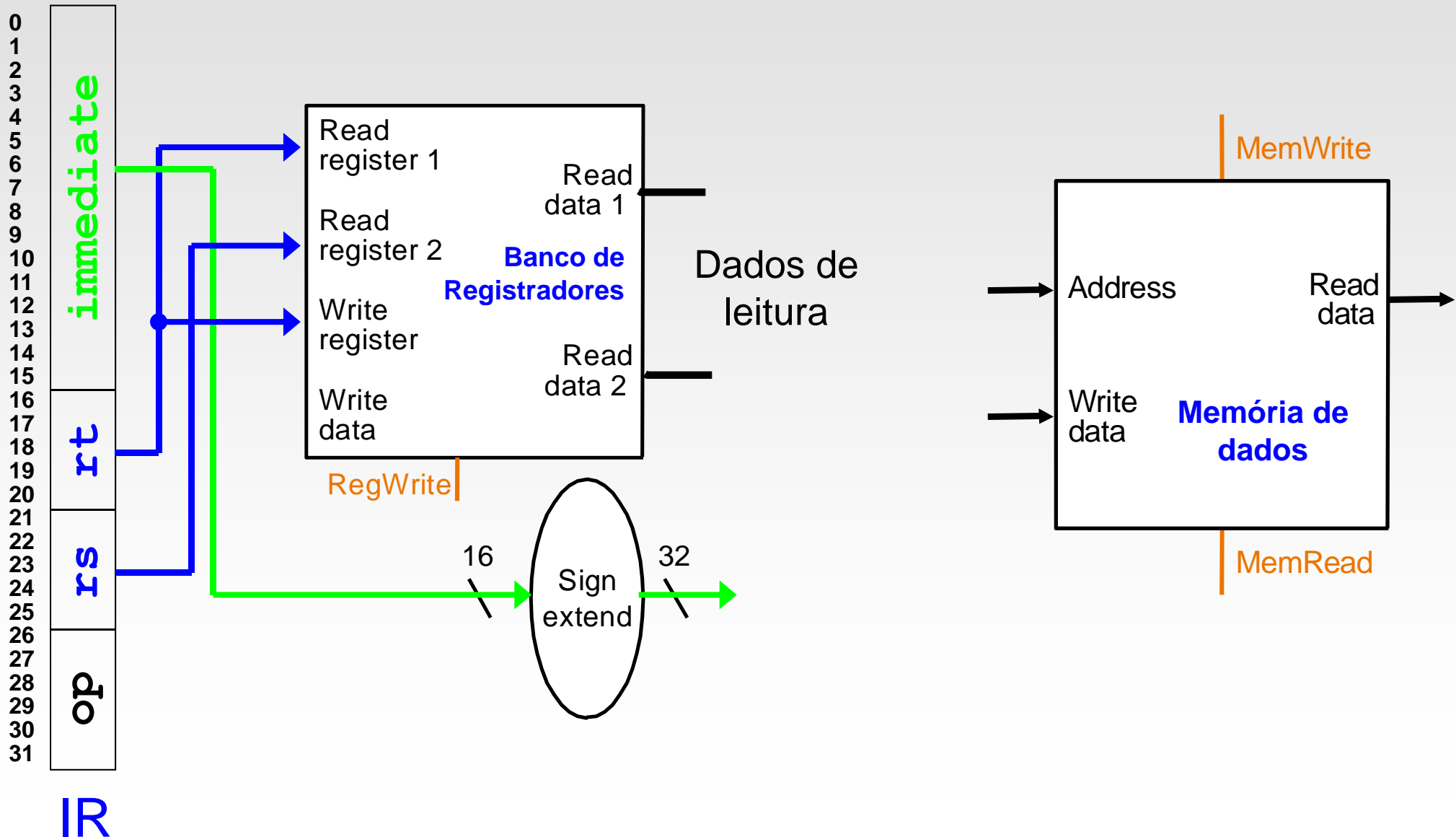

Implementação de ciclo único

:: Desvios (branch)


- Possuem três operandos:
 - Dois registradores a serem comparados
 - Offset de 16 bits para calcular o endereço de destino
- Dois detalhes:
 - Offset deve ser deslocado 2 bits para a esquerda, para ser expresso em bytes
 - A depender do resultado da comparação, o novo valor de PC pode ser $(PC + 4)$ ou $(PC + 4 + (\text{offset} \ll 2))$

Implementação de ciclo único

:: Desvios (branch)

- Como o deslocamento é constante, não se utiliza um circuito shifter, mas sim um deslocamento de sinais que acrescenta 00 à extremidade direita
- A comparação é implementada como uma subtração
 - Para operandos iguais, a ALU sinaliza resultado ZERO

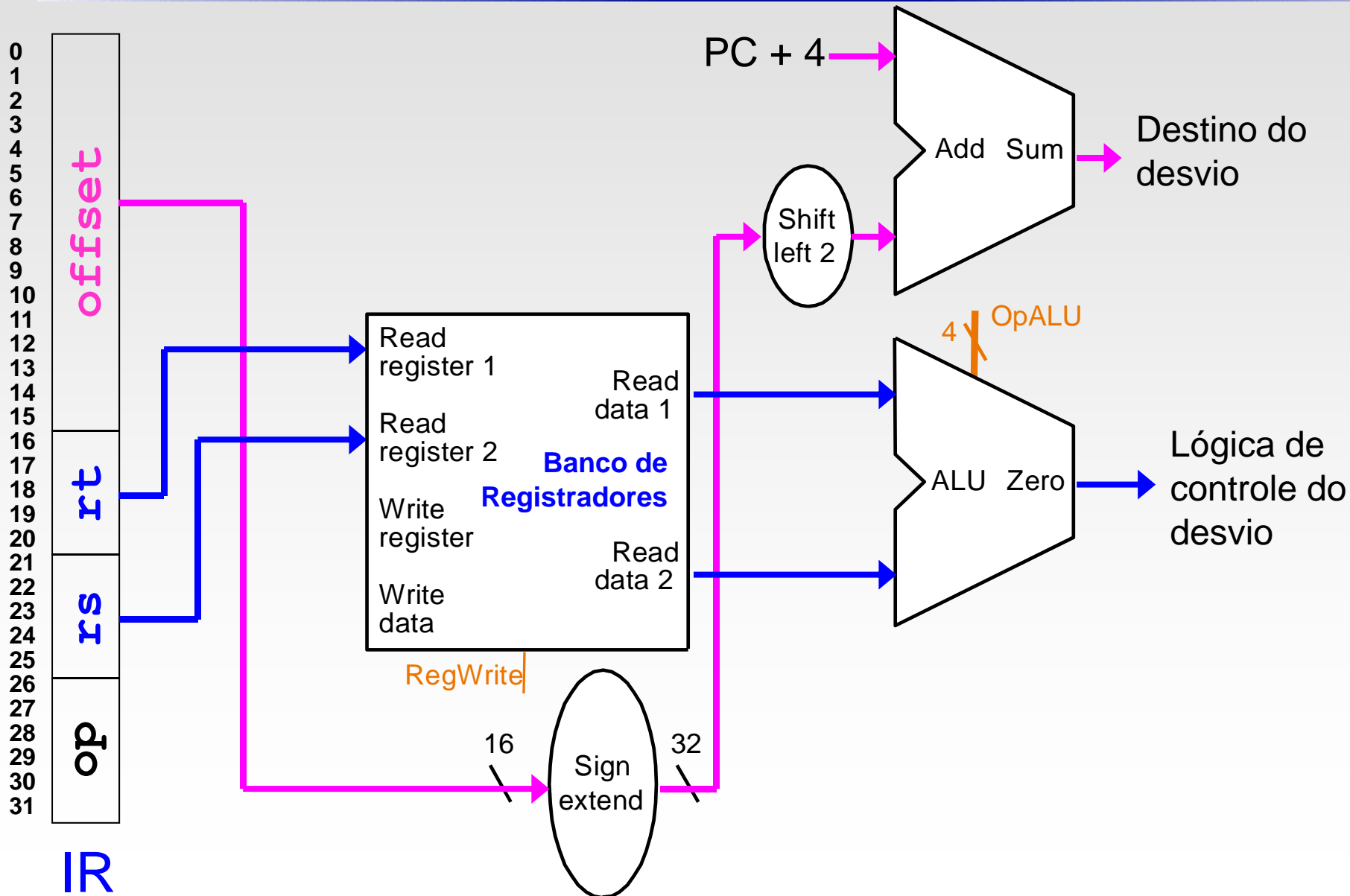
Implementação de ciclo único :: Desvios (branch)



Implementação de ciclo único


:: Saltos (jump)

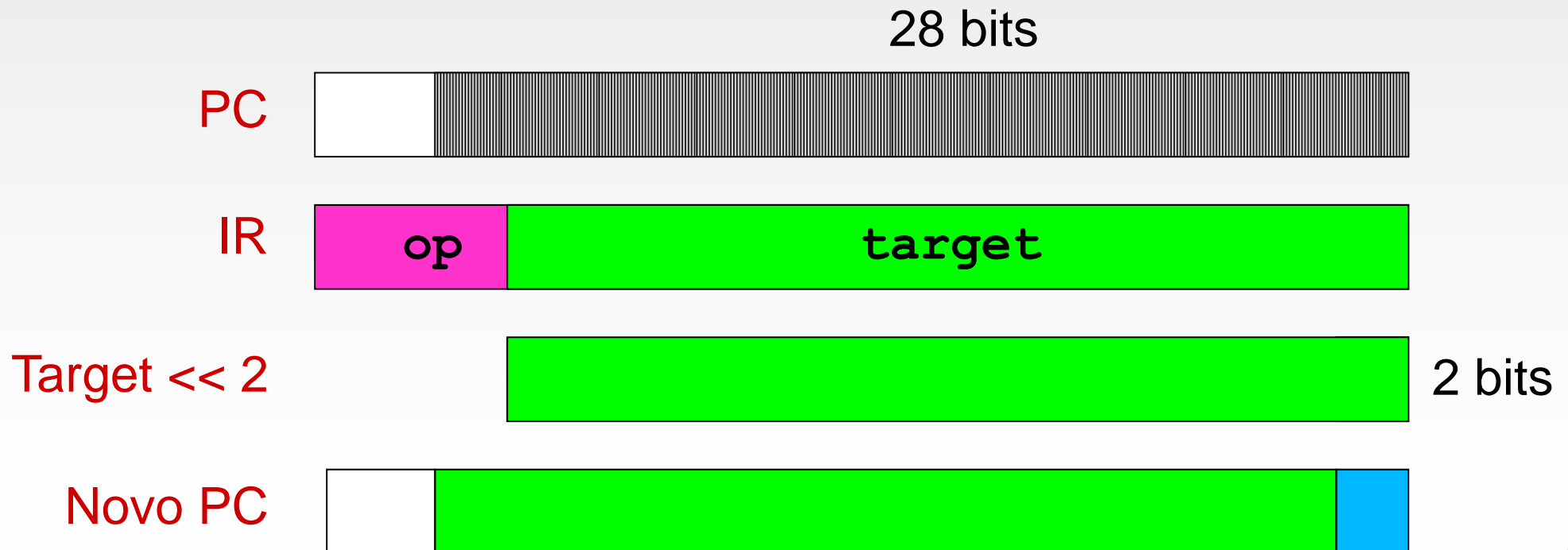- Substitui os 28 bits menos significativos do PC pelos 26 bits menos significativos do IR deslocados 2 bits à esquerda



Implementação de ciclo único

:: Saltos (jump)

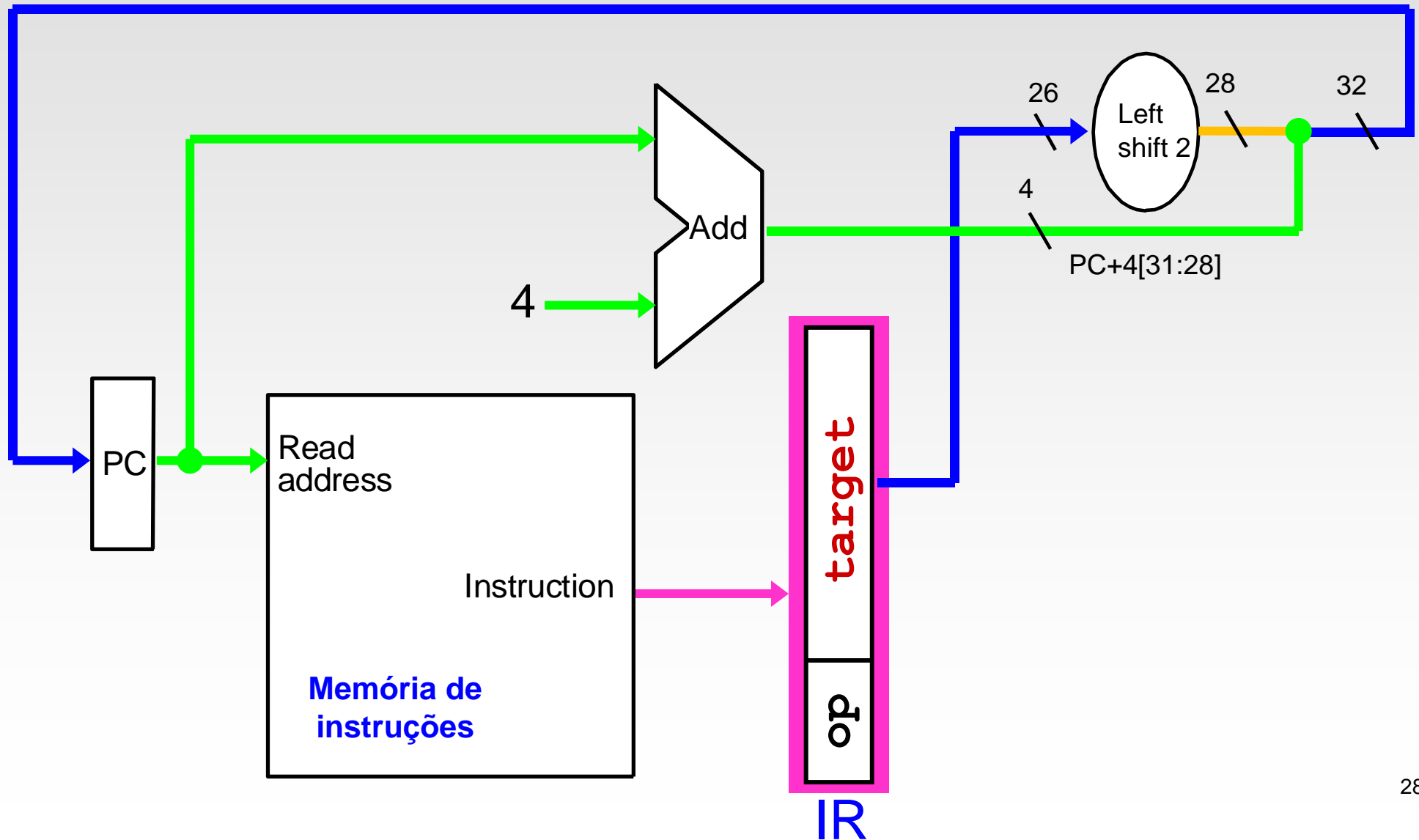

Combinando instruções


:: Tipo R + Load/Store

- Para criar um caminho de dados com hardware compartilhado, deve-se suportar 2 origens para:
 - Segunda entrada da ALU:
 - **Tipo R:** registrador
 - **Load/Store:** campo immediate
 - Dados escritos no banco de registradores:
 - **Tipo R:** saída da ALU
 - **Load:** memória de dados
 - Registrador a ser escrito no banco:
 - **Tipo R:** Rd
 - **Load:** Rt

Uso de multiplexadores
(MUX)


Combinando instruções

:: Tipo R + Load/Store

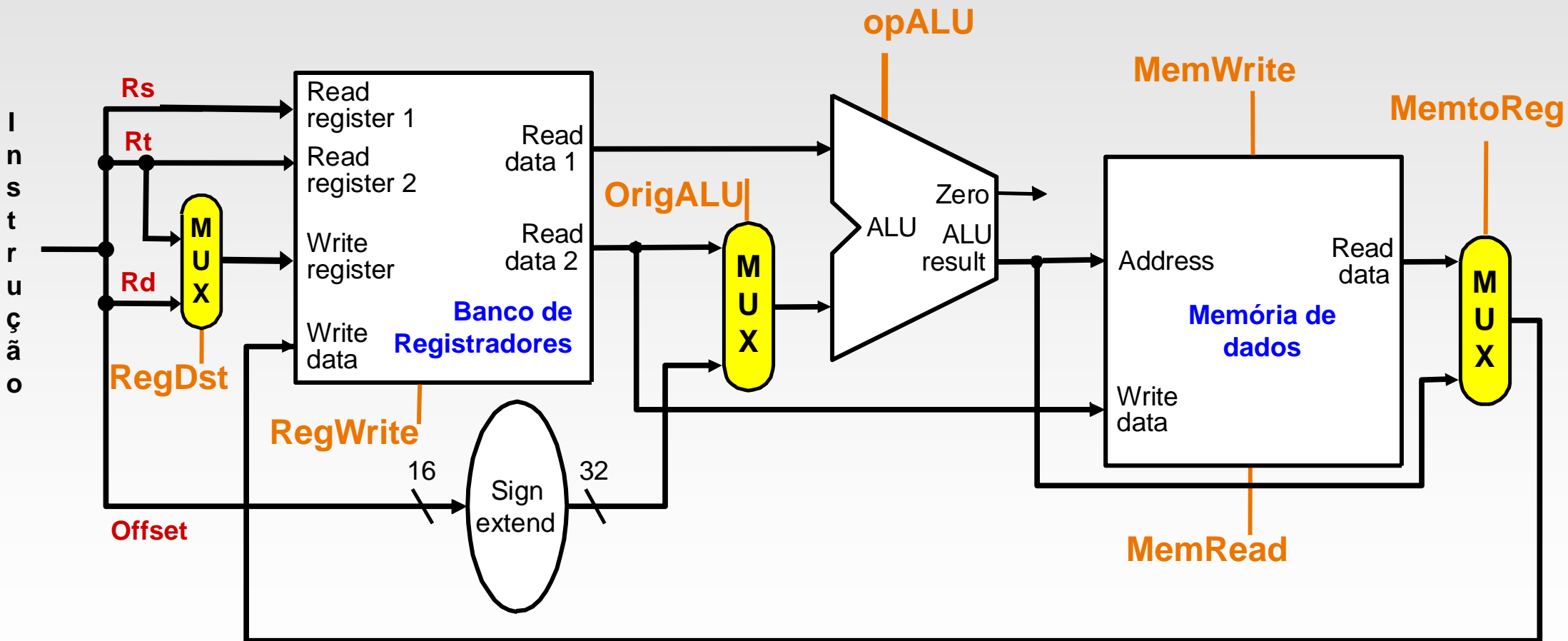


Combinando instruções :: Tipo R + Load/Store

add \$t0, \$s1, \$s2

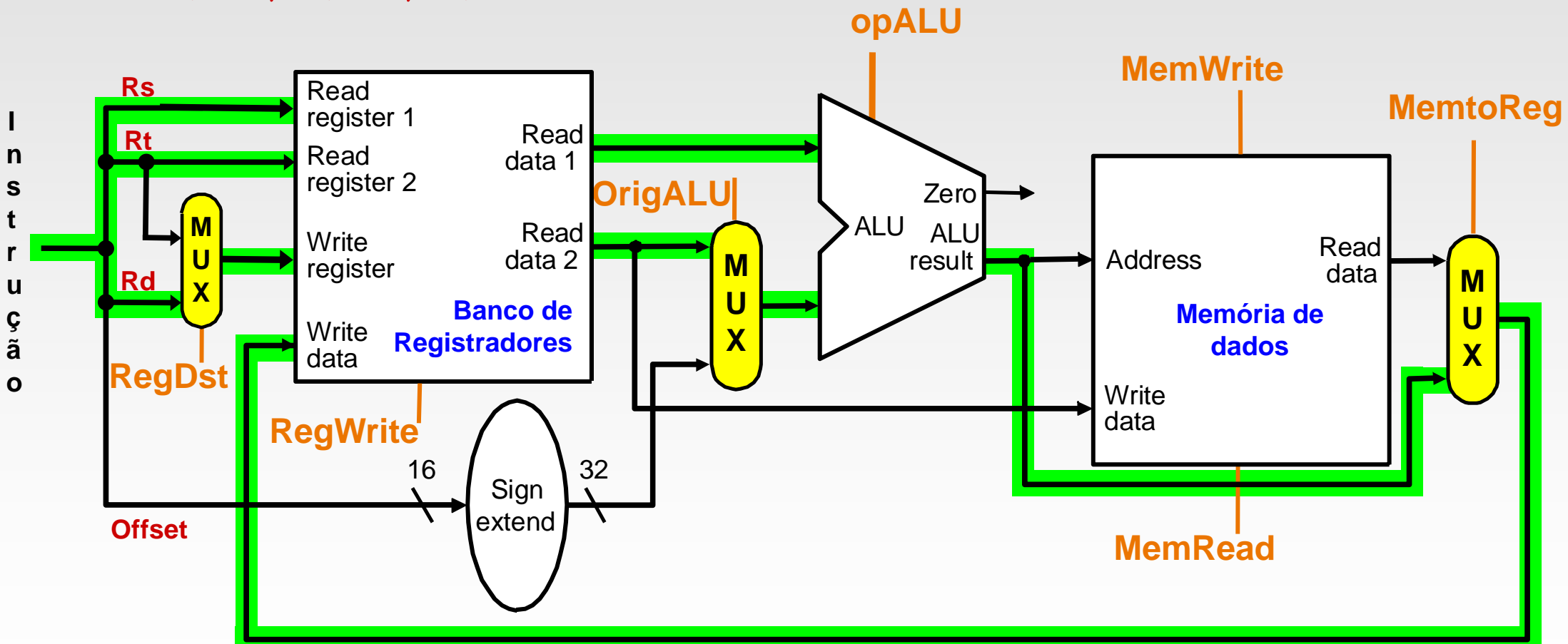


Combinando instruções :: Tipo R + Load/Store

`sw $t0, 16($s2)`

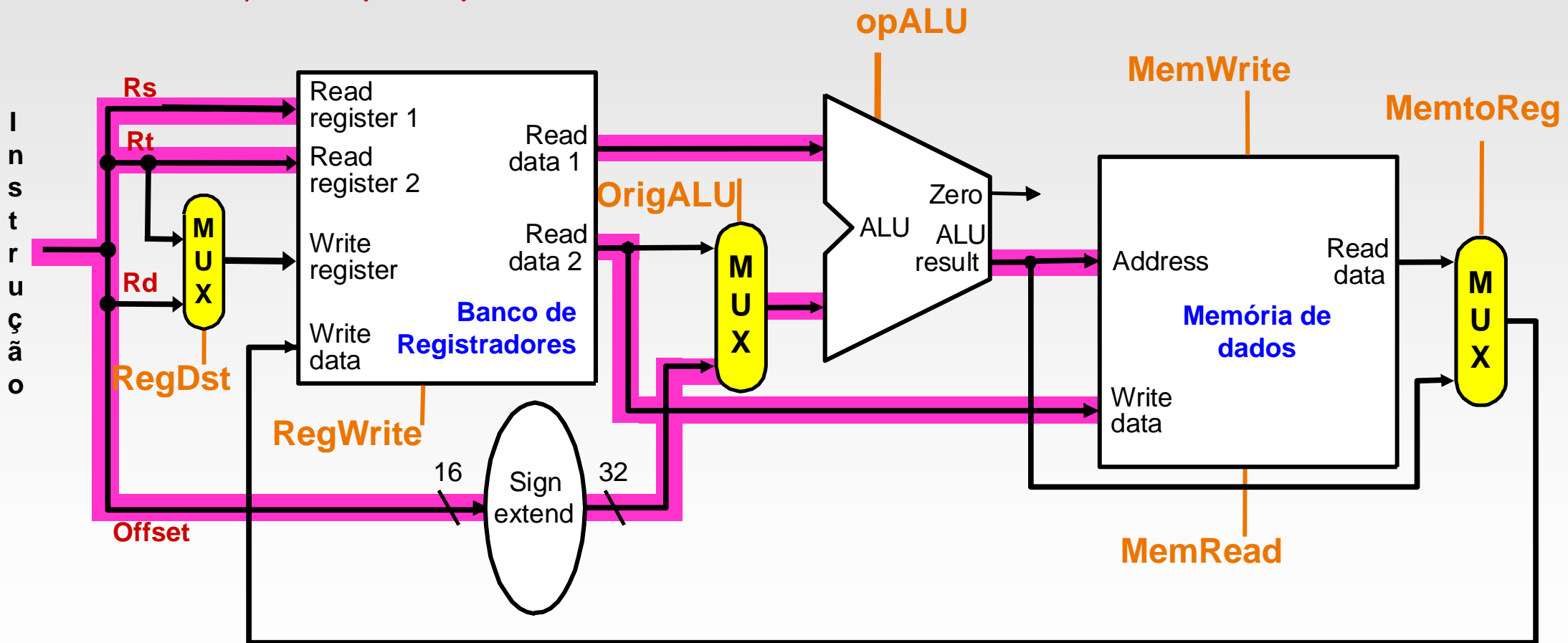

Combinando instruções :: Tipo R + Load/Store

`lw $t0, 16($s2)`

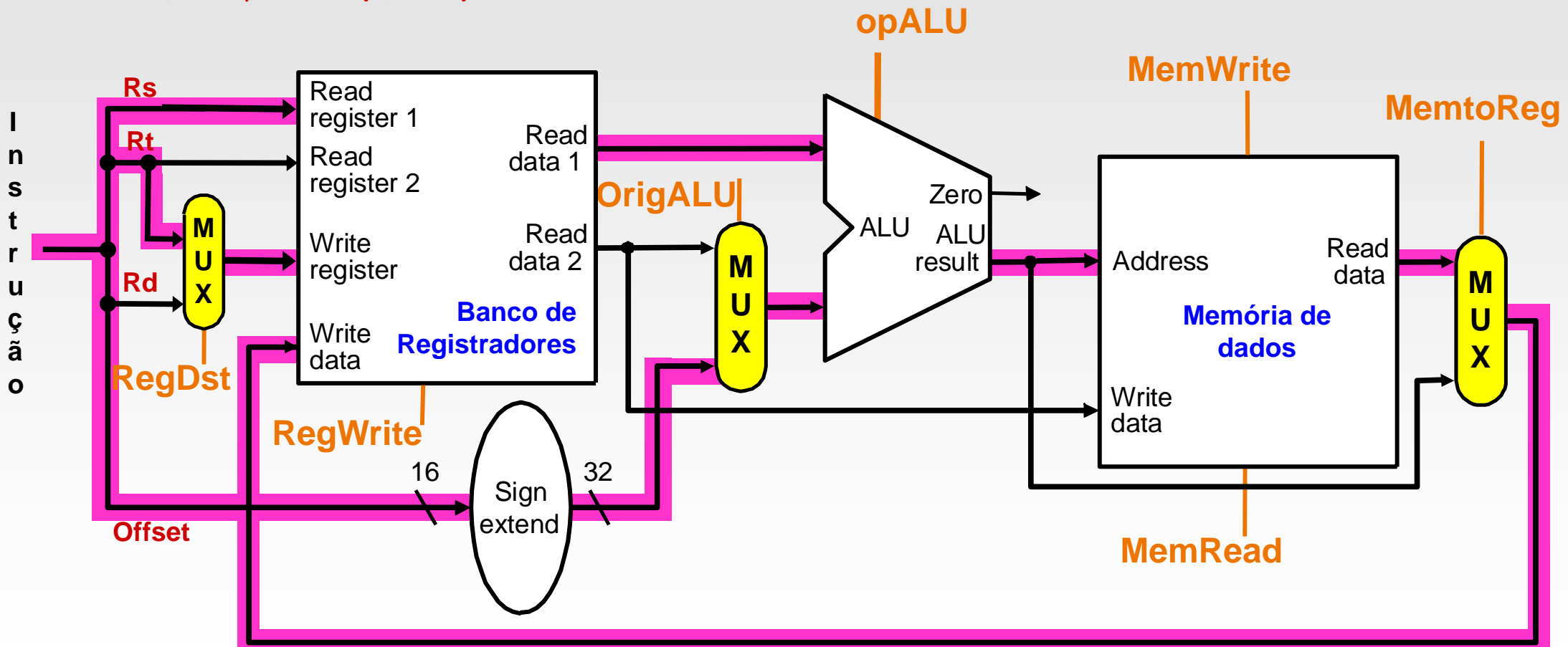


Combinando instruções

:: Tipo R + Load/Store + Desvios

- Um multiplexador adicional é necessário para selecionar o valor a ser escrito em PC:
 - Endereço de instrução seguinte ($PC + 4$), ou
 - Endereço de destino do desvio ($PC + 4 + (\text{offset} \ll 2)$)

Combinando instruções

:: Tipo R + Load/Store + Desvios

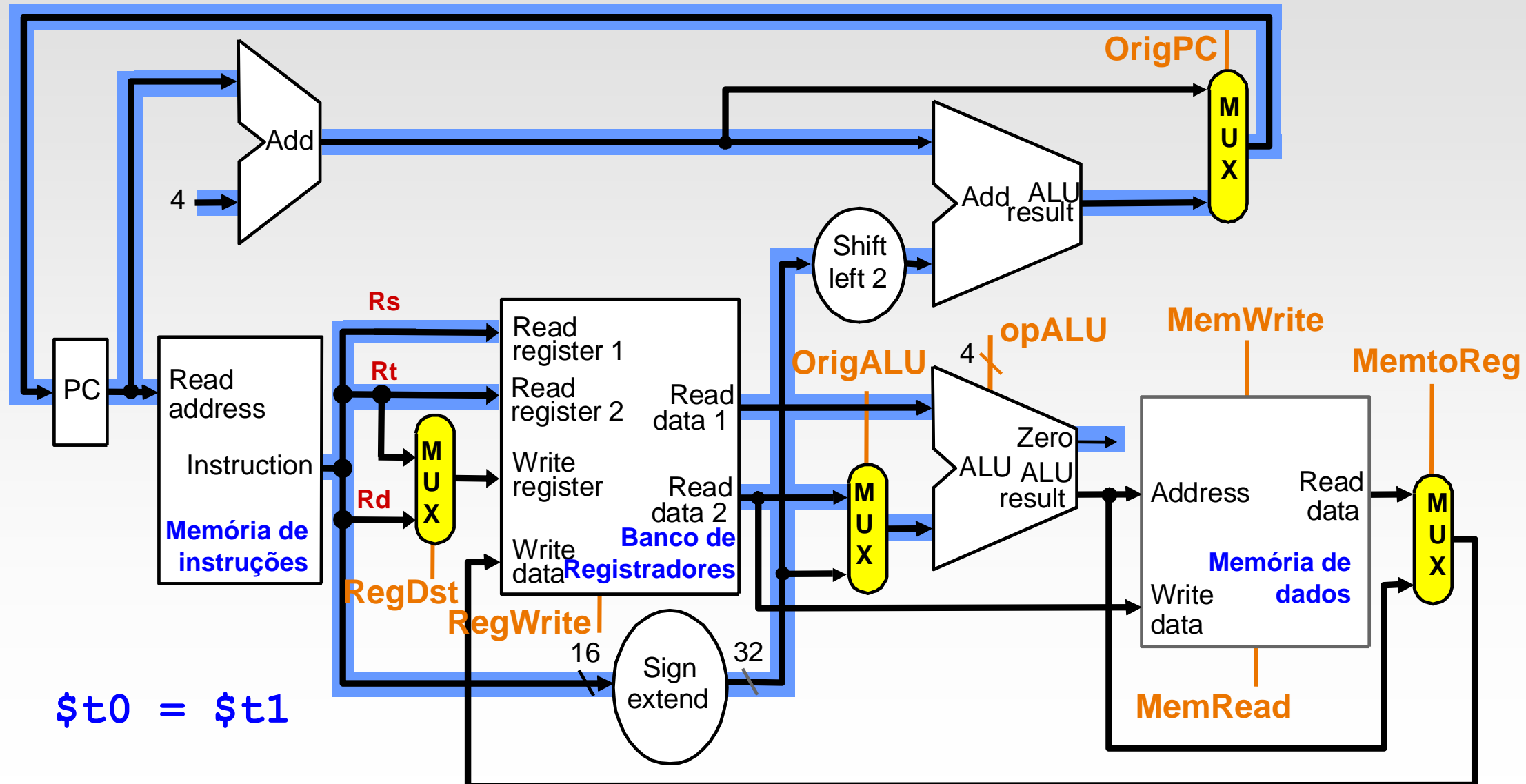


`$t0 = $t1`

`beq $t0, $t1, label`

Combinando instruções

:: Tipo R + Load/Store + Desvios

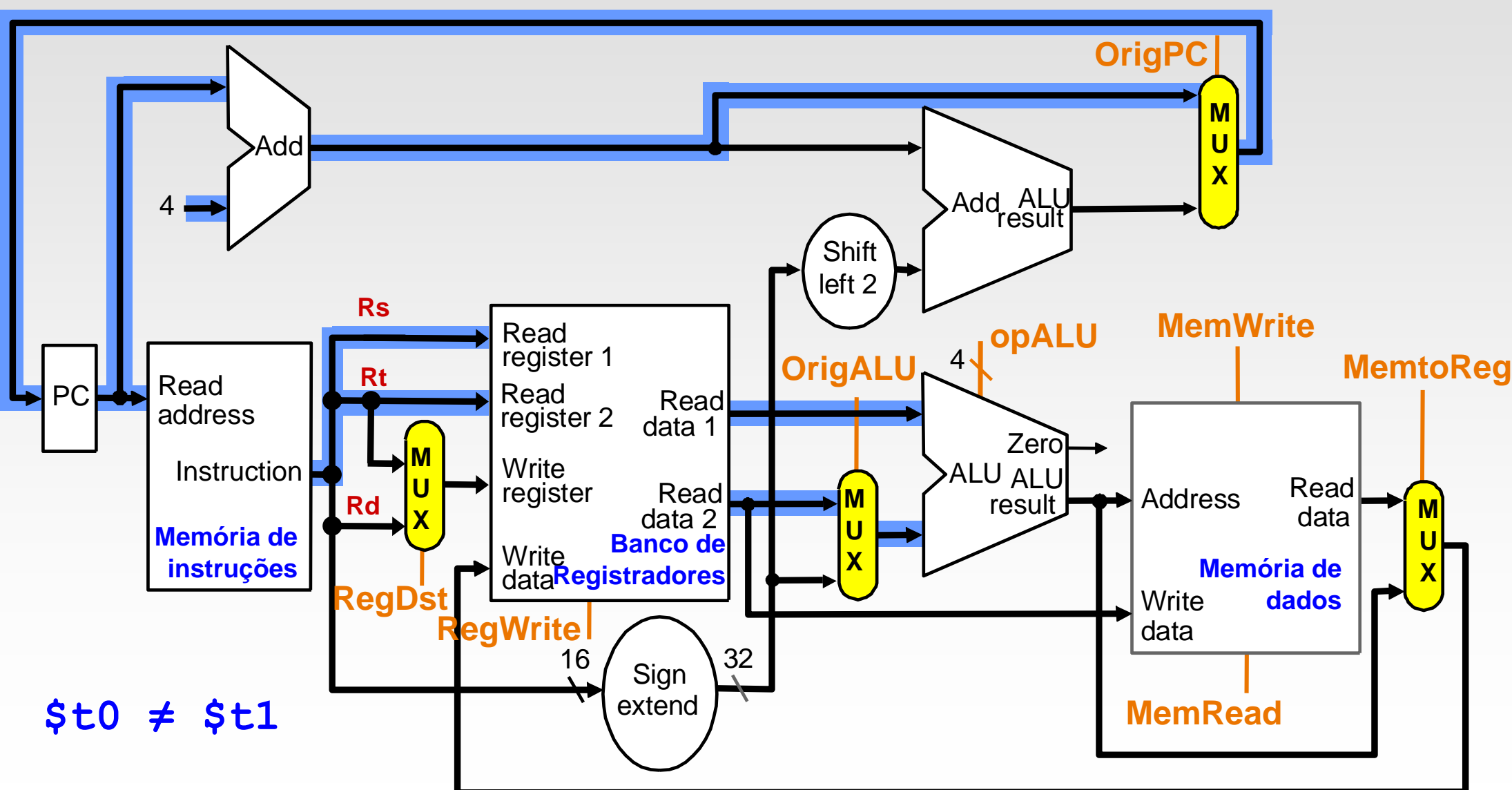

\$t0 ≠ \$t1

beq \$t0, \$t1, label


Implementando o Controle

:: Controle da ALU

- Instruções do tipo R
 - ALU realiza ação determinada pelo campo **funct**
- Load / Store
 - ALU soma conteúdo do registrador base com offset para obter o endereço de memória
- Desvios
 - ALU realiza uma subtração

Implementando o Controle

:: Controle da ALU

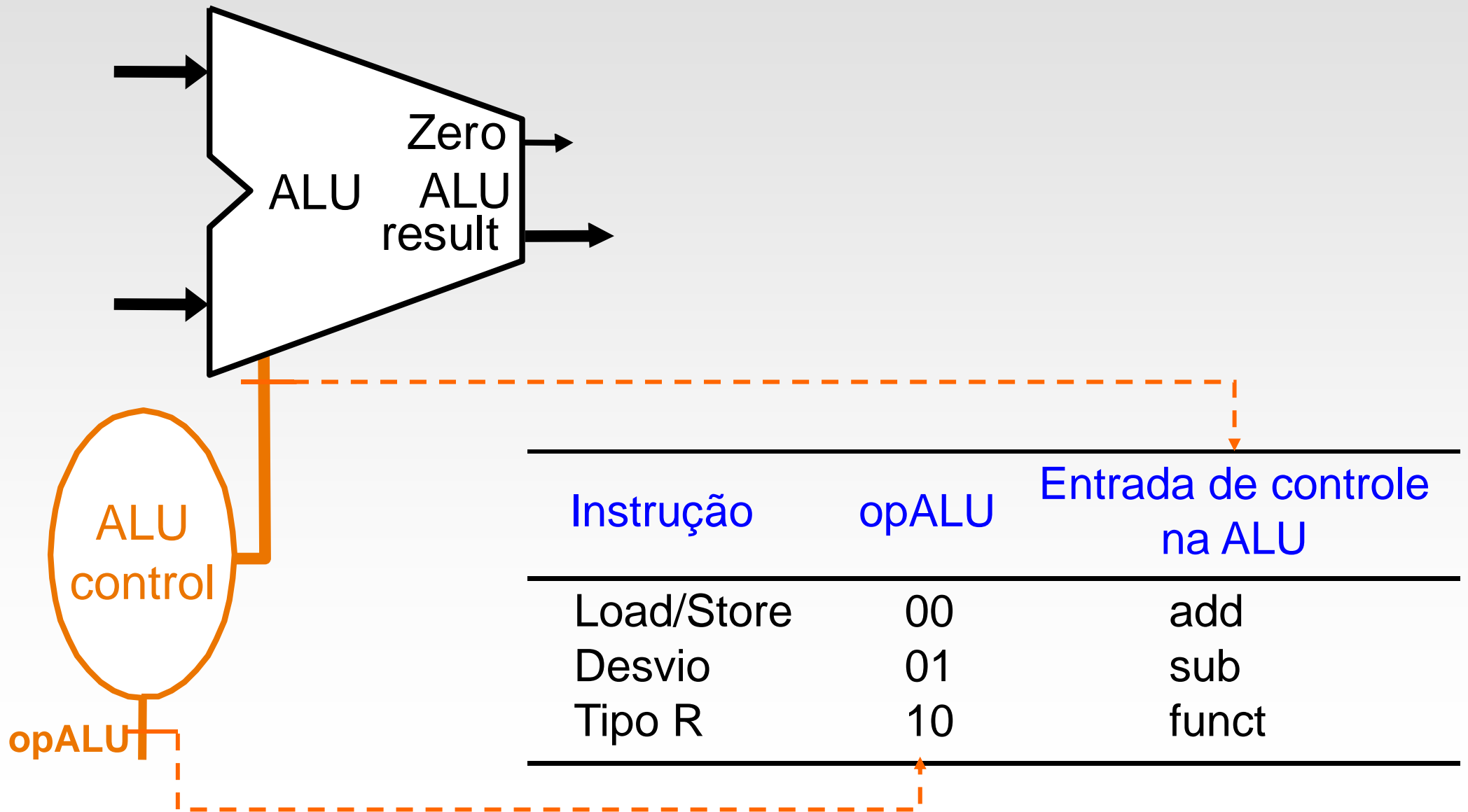

Implementando o Controle

:: Controle da ALU

- O **circuito lógico** da **unidade de controle** da **ALU** é obtido a partir da **tabela verdade** construída para as combinações desejadas do **campo funct** com os bits de **opALU**
- A **saída** da **tabela verdade** (e do **circuito lógico** sintetizado a partir dela) será os bits de **entrada do controle da ALU**, os quais determinarão que operação será realizada (**soma, and, shift, etc.**)


Implementando o Controle

:: Unidade de controle principal

- Deve-se criar uma tabela verdade para as combinações desejadas do campo **op** da instrução gravada em IR, a fim de produzir os correspondente sinais de controle em:
 - **RegDst**
 - **RegWrite**
 - **OrigALU**
 - **Branch**
 - **MemRead**
 - **MemWrite**
 - **MemtoReg**
 - **ALUop**
 - **JUMP**

Implementando o Controle

:: Unidade de controle principal

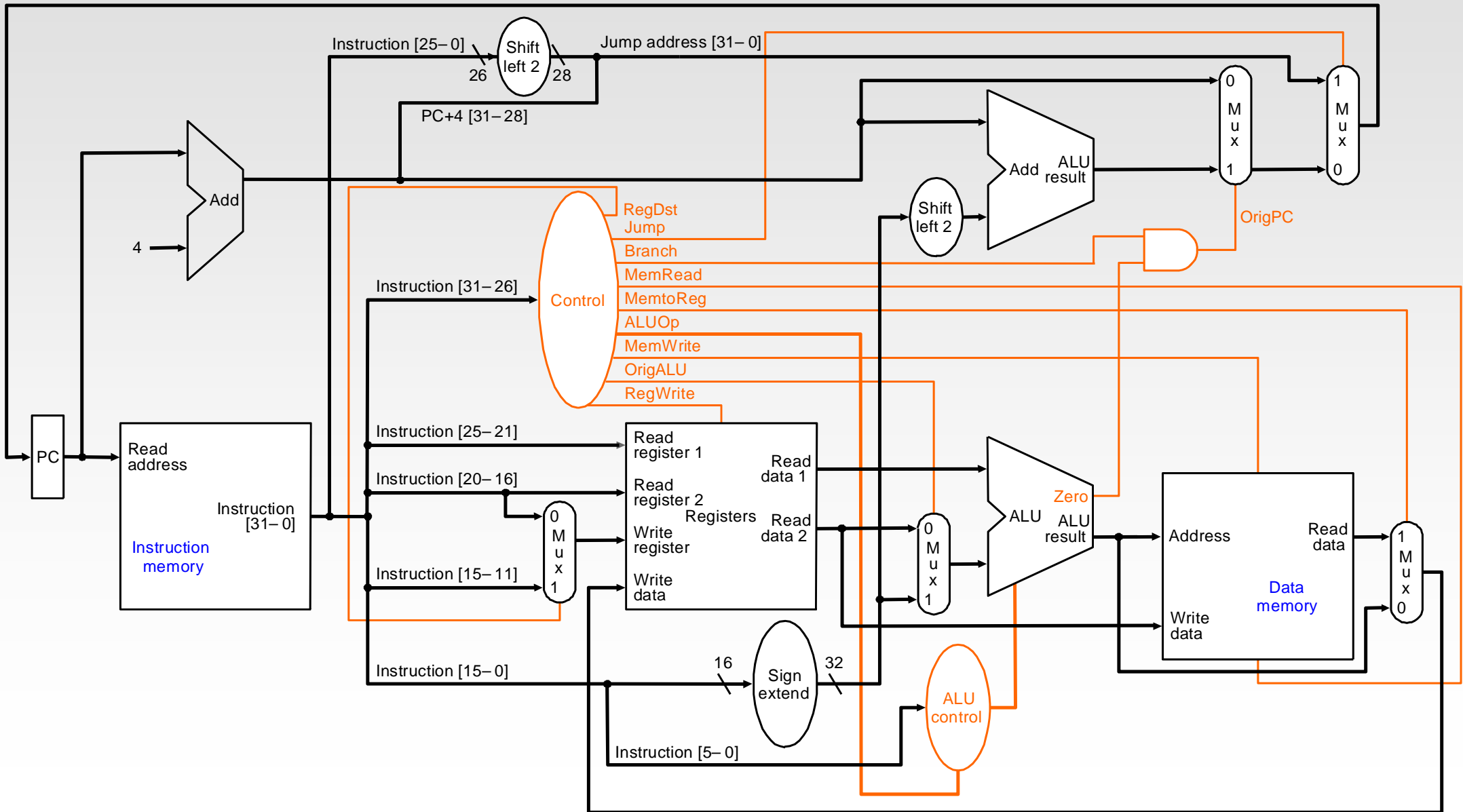

Implementando o Controle

:: Unidade de controle principal

Sinal de Controle	Efeito quando inativo (zero)	Efeito quando ativo (um)
RegDst	O registrador de destino é indicado no campo Rt (bits 20:16)	O registrador de destino é indicado no campo Rd (bits 15:11)
RegWrite	Nenhum	O registrador destino é escrito com o valor da entrada Write data
OrigALU	O 2º operando da ALU é um registrador (Read data 2)	O 2º operando da ALU é o campo imm estendido para 32 bits
Branch	O PC é substituído pelo <i>output</i> do somador que calcula PC+4	O PC é substituído pelo <i>output</i> do somador que calcula o destino do salto
MemRead	Nenhum	O conteúdo da posição de memória endereçada é colocado nas saídas
MemWrite	Nenhum	O conteúdo da posição de memória endereçada é reescrito
MemtoReg	O valor a escrever no registrador é o resultado da ALU	O valor a escrever no registrador é lido da memória de dados

Implementando o Controle

:: Unidade de controle principal

- Todos os elementos de estado (registradores, memória) têm o **clock** como uma entrada implícita
- Unidade de controle **pode definir todos** os sinais de controle baseada no campo opcode da instrução, **exceto Branch**, que depende da saída zero da ALU no caso de instruções de desvio

Implementando o Controle

:: Unidade de controle principal

	Opcode	0 _h	23 _h	2B _h	4 _h
	Nome	R	Lw	Sw	Beq
Entrada opcode na unidade de controle	Bit31	0	1	1	0
	Bit30	0	0	0	0
	Bit29	0	0	1	0
	Bit28	0	0	0	1
	Bit27	0	1	1	0
	Bit26	0	1	1	0
Saídas da unidade de controle	RegDst	0	1	X	X
	OrigALU	1	0	0	1
	MemtoReg	0	1	X	X
	RegWrite	1	1	0	0
	MemRead	0	1	0	0
	MemWrite	0	0	1	0
	Branch	0	0	0	1
	ALUop1	1	0	0	0
	ALUop0	0	0	0	1

Desempenho Ciclo Único

- Ciclo de clock tem mesma duração para todas instruções: **ciclos de clocks por instrução (CPI) = 1**
- Ciclo de clock é longo suficiente para executar a instrução mais demorada, que neste caso é **lw**
- Apesar do CPI ser 1, o período de clock (T_{clock}) é elevado o que prejudica o desempenho do CPU

$$T_{exec} = N_{instr} \times CPI \times T_{clock}$$

Exemplo: Desempenho Ciclo Único

- Considere uma máquina com uma unidade de ponto flutuante adicional
- Assuma que os atrasos sejam os seguintes:

Componente	Atraso (ns)
Memória	2
ALU	2
Unidade de PF (+ / -)	8
Unidade de PF (\times / \div)	16
Acesso a registradores	1
MUX, controle, acesso ao PC, extensão de sinal e ligações	0

Exemplo: Desempenho Ciclo Único

- Assuma o seguinte mix de instruções:

Instrução	%
Load	31
Store	21
Tipo R	25
Branch	5
Jump	2
Operações PF (+ / -)	7
Operações PF (× / ÷)	7

Exemplo: Desempenho Ciclo Único

- Compare o desempenho de
 - a) Uma implementação de ciclo único usando **clock de período fixo**
 - b) Uma implementação de clock com **período “variável”**
 - Cada instrução executa em um ciclo de clock
 - O ciclo é tão longo quanto seja necessário para a executar a instrução
 - Na prática, só possível em sistemas assíncronas (que não têm um sinal de clock)!

Exemplo: Desempenho Ciclo Único

Tipo de Instrução	Mem. Instr.	Leitura Regist.	oper. ALU	Mem. Dados	Escre. Reg.	PF add/sub	PF mul/div	Tempo Totals.
Load word	2	1	2	2	1			8
Store word	2	1	2	2				7
R-format	2	1	2		1			6
Branch	2	1	2					5
Jump	2							2
FP mul/div	2	1			1		16	20
FP add/sub	2	1			1	8		12

Exemplo: Desempenho Ciclo Único

- Período de clock considerando período fixo = tempo da instrução mais longa = 20 ns.
- Tempo médio de clock considerando período variável =
 - $8 \times 31 \% + 7 \times 21 \% + 6 \times 27 \% + 5 \times 5 \% + 2 \times 2 \% + 20 \times 7 \% + 12 \times 7 \% = 7.0 \text{ ns}$
- Portanto:


$$\frac{\textit{Desempenho}_{\text{ciclo único}}}{\textit{Desempenho}_{\text{ciclo variável}}} = \frac{20}{7} \cong 2,9$$

Multi-ciclo

Revisão do slide anterior

- Multi-ciclo

 - Quebra o ciclo de execução em vários passos
- Executa cada passo em um ciclo de clock
- Vantagem: cada instrução usa apenas o número de ciclos que ela necessita



Dividindo Instruções em Estágios

- Possíveis estágios:
 - **Instruction Fetch (IF)** – Carga de instrução e incremento do registrador PC
 - **Instruction Decode (ID)** – Decodificação e carga de registrador(es) do banco
 - **Execução (EX)** – operação da ALU, cálculo de endereço de memória ou finalização de desvios
 - **MEM** – Acesso à memória ou finalização de instrução R
 - **Write Back (WB)** – Finalização de leitura de memória

Dividindo Instruções em Estágios

- Cada estágio toma um ciclo de clock
- Nem todas as instruções usam todos os estágios
- Em MIPS, as instruções tomam entre 3 – 5 ciclos (estágios)

Dividindo Instruções em Estágios

- Implementação **multi-ciclo** permite que uma unidade funcional seja usada **mais de uma vez** por instrução, desde que seja usada em **diferentes ciclos de clock**
- O **compartilhamento** de hardware e a **redução** do **tempo de execução** constituem as principais vantagens de um projeto multi-ciclo


Dividindo Instruções em Estágios

- Registradores são adicionados após cada unidade funcional para conter a saída dessa unidade até o valor ser utilizado em um ciclo de clock subsequente
- Esses registradores são “invisíveis” ao programador
- Sua função é evitar perda de sincronização nas transições de clock

Dividindo Instruções em Estágios

- **IR (registrador de instrução)** – usado para guardar a saída da memória para uma leitura de instrução
- **MDR (registrador de dados da memória)** – usado para guardar a saída da memória para uma leitura de dados
- **A e B** – usados para conter os valores dos registradores operandos lidos do banco de registradores
- **ALUOut** – contém a saída da ALU

Dividindo Instruções em Estágios

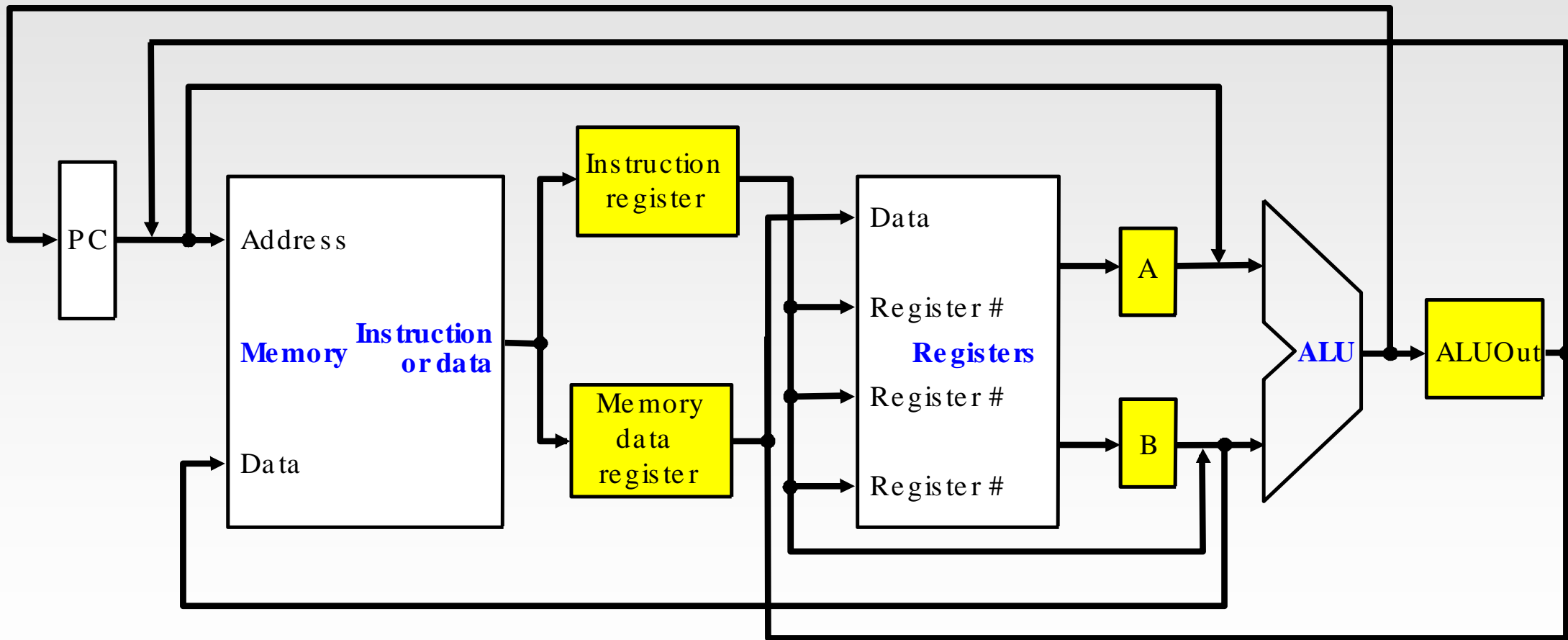

Dividindo Instruções em Estágios

:: Inclusão de MUX

- Como várias unidades funcionais são compartilhadas para diferentes finalidades, precisamos de:
 - Incluir multiplexadores
 - Expandir os multiplexadores existentes
- Como MUX e registradores são muito pequenos se comparados a uma unidade de memória ou ALU
 - Portanto, a economia na eliminação destes compensa os custos de adição daqueles

Dividindo Instruções em Estágios

:: Inclusão de MUX


- Memória única:
 - Requer um MUX para selecionar se o endereço de acesso à memória vem de PC (instrução) ou de SaídaALU (dados)
- ALU única:
 - Um MUX adicional é incluído na primeira entrada para escolher entre o registrador A ou o PC
 - O MUX da segunda entrada da ALU é expandido para quatro entradas, a fim de poder selecionar a constante 4 (incremento do PC) e o campo offset estendido e deslocado (desvios)

Dividindo Instruções em Estágios

:: Inclusão de MUX

- Três origens para o valor de PC:
 - Saída da ALU ($PC + 4$) (Entrada 1)
 - Registrador ALUOut, onde é armazenado o endereço de desvio, após ele ser calculado (Entrada 2)
 - 26 bits menos significativos do IR deslocados de 2 à esquerda e concatenados com os 4 bits mais significativos de $PC + 4$, no caso de jumps (Entrada 0)

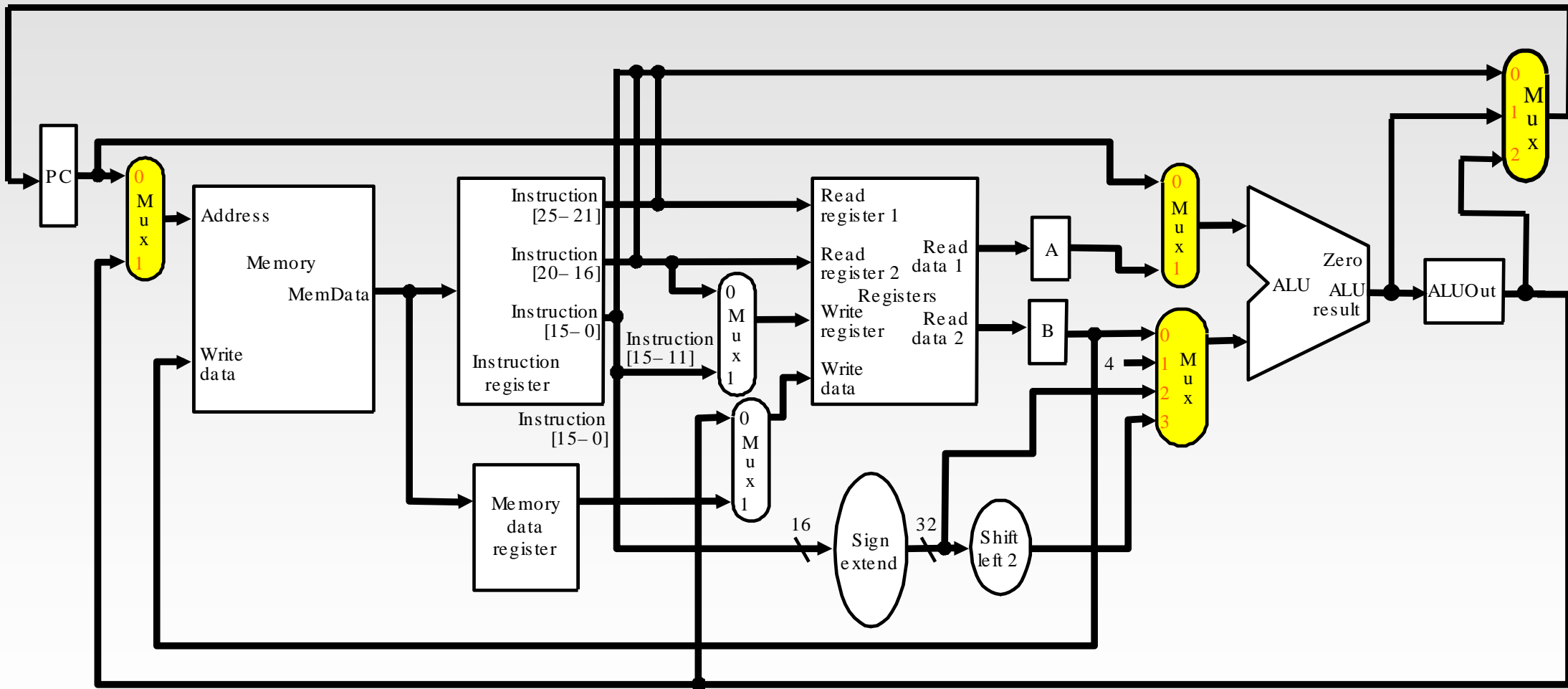Dividindo Instruções em Estágios :: Inclusão de MUX



O que vocês aprenderam hoje?

- Via de dados e Unidade de controle da arquitetura tipo ciclo único
 - Inclusão de multiplexadores
 - Linhas de controle
 - Implementação do controle
- Desempenho da arquitetura tipo ciclo único
- Via de dados de arquitetura tipo multi-ciclo

Questão

- Defina os estados dos sinais de controle para a arquitetura **ciclo único** para a instrução *add \$s1, \$s2, \$s3*

Nome do sinal	<i>add \$s1, \$s2, \$s3</i>
RegDst	1
OrigALU	0
MemtoReg	0
RegWrite	1
MemRead	0
MemWrite	0
Branch	0
ALUop1	1
ALUop0	0
Jump	0